 


# Le VHDL

VHSIC (Very High Speed  
Integrated Circuit) Hardware  
Description Language,  
*(Ou encore V.H.S.I.C.H.D.L. :)*




# Plan de la présentation

- Objets et opérateurs de base
- Logique concurrente VS synchrone
- Les « Entity »
- Les « Component »
- Les « Package »
- Les « Block »
- Les « Test benches »
- Conclusion

# Analogie avec circuits logiques réels

## ■ Exemple: Comparateur 4 bits

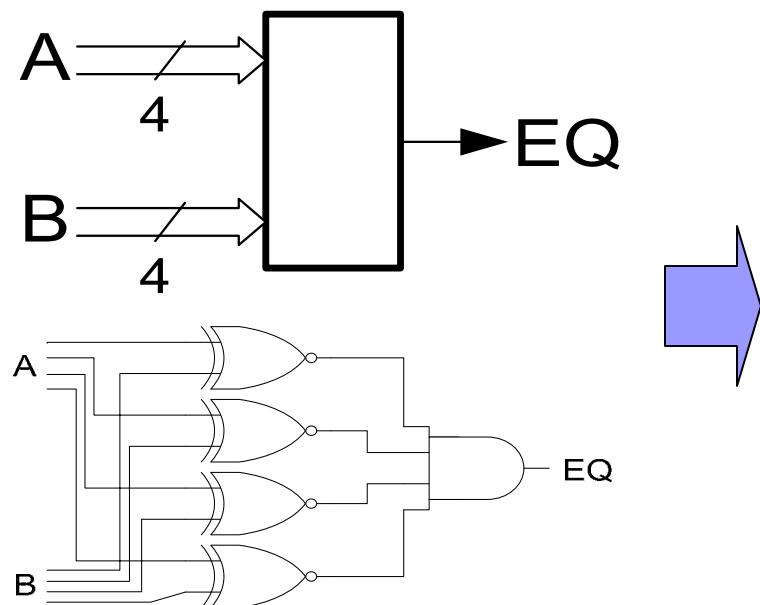

```
entity comparateur is
  port( A, B: in bit_vector(0 to 3);
        EQ: out bit);
end comparateur;

architecture arch of comparateur is
begin

  EQ <= '1' when (A = B) else '0';

end arch;
```

# Objets en VHDL

- Les différentes sortes d'objets
  - Signal : Fil conducteur.
  - Variable : Valeur intermédiaire d'une opération complexe.
  - Constant : Valeur fixe.
- Possèdent tous un type
  - bit
  - std\_logic
  - std\_logic\_vector
  - ...

Exemples de déclaration:


```
constant SRAM: bit_vector(15 downto 0) := X"F0F0";
signal Q: std_logic;
```

# Opérateurs

- Vaste choix d'opérateurs
  - Logiques: and, or, nand, nor, xor, etc.
  - Tests : =, /=, <, >, <=, etc.
  - Arithmétiques: +, -, /, \*
  - Attributs : clock'event, clock'last\_value, etc.

Exemple, pour détecter un front montant :

 **if Clock = '1' and Clock'event then ...**



# Logique concurrente et synchrone

- En VHDL, on peut définir des opérations concurrentes ou synchrones.
- Hors d'un bloc *Process*, la logique est toujours concurrente.
- À l'intérieur d'un bloc *Process*, la logique est synchrone.
- On peut également « pipeliner » les signaux dans un *Process*.

# Exemple de logique concurrente

```
signal A, B, C: std_logic_vector(7 downto 0);
signal Select : std_logic;
constant Init: std_logic_vector(7 downto 0) :=
"01010101";
...
A <= B;
B <= Init when Select = '1' else C;
C <= A and B; <- Il faut additionner les délais
```

# Exemple de logique synchrone

```
Signal OutOnes, OutOnesLater : std_logic_vector(0 to 9);

process(Rst, Clk)      <- Liste de sensibilité
begin
  if Rst = '1' then    <- Aussitôt que Rst égale 1 (non synchrone)
    OutOnes <= (others => '0');
    OutOnesLater <= (others => '0');
  elsif rising_edge(Clk) then <- Quand l'horloge est en montée
    OutOnes <= "111111111"; <- Après 1 clock
    OutOnesLater <= OutOnes ; <- Après 2 clock
  end if;
end process;
```

# Les entités (entity)

- Qu'est-ce que c'est ? Un tout, c'est-à-dire un bloc de code indépendant avec ses entrées et sorties

→ Analogie avec C/ C++ : Une fonction

- Une entité est divisée en trois (3) parties :
  - Déclaration de l'entité

- Déclaration des constantes, signaux internes et components

- Corps de l'entité : code utile

```
{ Entity <Nom de l'entité> is
  Port (
    <Signaux in et out>
  );
End <Nom de l'entité>

{ Architecture Structural
  <Nom de l'entité> is
  <Constantes>
  <Signaux internes>
  <Components>

  { Begin
    <Code utile>
  End Structural
}
```


**Règle générale : Une entité par fichier VHDL**

# Exemple d'entité : additionneur 8 bits

```
Entity Adder8bits is
  Port (
    clk:  in  std_logic;
    rst:  in  std_logic;
    A:    in  std_logic_vector(7 downto 0);
    B:    in  std_logic_vector(7 downto 0);
    C:    out std_logic_vector(7 downto 0);
    Carry: out std_logic
  );
End Adder8bits

Architecture behavioral of Adder8bits is
  Signal AplusB: std_logic_vector(8 downto 0);

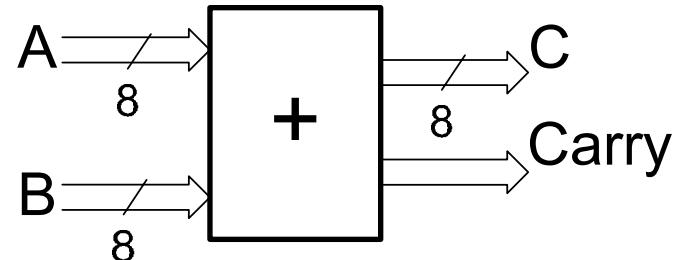  Begin
    Additiop : Process (rst, clk)
    Begin
      If (rst = '1') then
        Carry <= '0';
        C <= "00000000";
        AplusB <= (Others => '0');
      Elsif (clk'event and clk = '1') then
        AplusB <= (A & '0') + (B & '0');
        C <= AplusB(7 downto 0);
        Carry <= AplusB(8)
      End
    End process
  End structural
```



# Les components

- But : Modularisation du code de façon hiérarchique
  - Analogie avec C/ C++ : Appel de fonction
- Méthode pour inclure d'autres entités dans une entité principale
  - Déclaration du component
  - Instanciation du component : « Port map »
  - Niveaux d'instanciations infinis !

## Déclaration :

```
Component <Nom du
          component>
  Port (
    <Signaux in et
     out>
  );
End Component;
```

## Instanciation :

```
<Nom de l'instance> : <Nom du
                           component>
  Port map (
    Signal1 => SignalInterne1,
    Signal2 => SignalInterne2
  );
```


# Exemple avec component : additionneur 16 bits

```
Entity Adder16bits is
  Port (
    D: in  std_logic_vector(15 downto 0);
    E: in  std_logic_vector(15 downto 0);
    F: out std_logic_vector(15 downto 0)
  );
End Adder16bits;

Architecture Structural of Adder16bits is
  Signal Carry:    std_logic;
  Signal Dplus:    std_logic_vector(7 downto 0);

  Component Adder8bits
    Port (
      A:      in  std_logic_vector(7 downto 0);
      B:      in  std_logic_vector(7 downto 0);
      C:      out std_logic_vector(7 downto 0);
      Carry: out std_logic
    );
  End component;

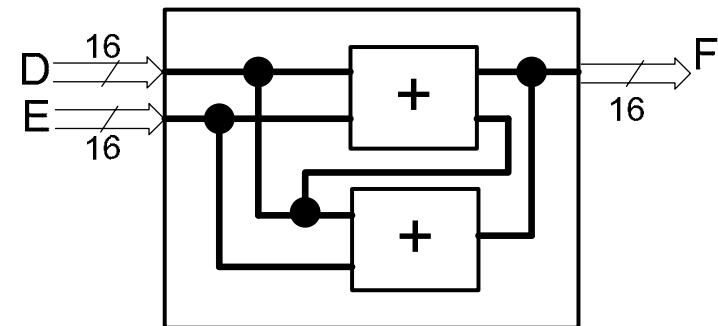  Begin
    Adder1 : Adder8bits
    Port map (
      A      => D(7 downto 0),
      B      => E(7 downto 0),
      C      => F(7 downto 0),
      Carry => Carry
    );
  
```



```
      Dplus <= D(15 downto 8) +
                    ("0000000" & Carry);

      Adder2 : Adder8bits
      Port map (
        A      => Dplus,
        B      => E(15 downto 8),
        C      => F(15 downto 8),
        Carry => Open
      );
    End structural
```

# Les packages

- Les packages sont des librairies de code VHDL précompilées ou non  
→ Analogie avec C/ C++ : #include “package.h”
- Les packages sont généralement déclarés au tout début des fichiers de code source VHDL (avant les entités)
- Employés à plusieurs sauces, par exemple :
  - Modularisation du code
  - Simulation de composantes numériques externes
  - Librairies nécessaires par les simulateurs employés

```
Package <Nom du package> is
  <Constantes>
  <Signaux>
  <Components>
  <Code utile, etc.>
End <Nom du package>
```

```
use work.<Nom du package>.all;
```



# Les blocks

- Ce que c'est : Une sous unité d'une entité
  - C'est un mélange de process et de component : un process avec des ports d'entrée et de sortie
- Rarement utilisés en pratique : alourdi le code. On préconise plutôt l'utilisation des components

```
Entity <Nom de l'entité> is
  ...
Begin
  <Nom du bloc> : block
    port (
      <Signaux in et out>
    );
    port map (
      Signal1 => SignalInterne1,
      Signal2 => SignalInterne2
    );
    declarations for <Nom du block>
    begin
      <Code utile>
    End block <Nom du bloc>;
End Structural;
```

# Test bench et exemple

- Test bench : Librairies et entité « vide »

{

- Déclaration des composants à simuler et signaux à montrer

{

- Attention : Init. les signaux

- Opérateurs Wait et After

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

Entity TestBench is
End TestBench;

Architecture Behavioral of TestBench is

Signal A: std_logic_vector(7 downto 0);
Signal Clk: std_logic := '0';

<Déclarer component à simuler>

Begin

    Clk <= not(clk) after 10 ns;


    Process(clk)
        Wait for 10 ns;
        A <= "10100101";
        Wait;
    End process;

    <Port map du component à simuler>

End Behavioral
```
 
# Conclusion

- Ceci n'était qu'un survol du VHDL. Plusieurs points n'ont pas été couverts :
  - Generic
  - Simulation : ModelSim, Matlab-Simulink
  - ...
- Tutorial intéressant pour se familiariser avec le VHDL :  
<http://csold.cs.ucr.edu/content/esd/labs/tutorial/>
- Référence :  
<http://www.peakfpga.com/vhdlref/index.html>



# Questions

